

Fase D — Diseño

Sesión 5: Driver de motores L298N

Dictada

Virtual

28 de julio de 2026

LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Comprender los conceptos fundamentales de driver de motores.

1

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Qué es un driver de motores?, cuál es su función?, cómo se conecta?

L298N

[Imagen: L298N]

REFERENCIA

[Pagina web tutorial del L298N](#)

CONEXIÓN

[Imagen: CONEXIÓN L298N]

Tutorial L298N

PROCESO

1. Se realiza el esquema de conexiones eléctricas
2. Se realiza el esquema de conexiones lógicas
3. Se crea la tabla de conexiones lógicas
4. Se diseña el prompt de la base motriz, teniendo en cuenta solicitar las funciones de avance, reversa, giro llanta fija, giro pivot todos con sus respectivas velocidades.

A TENER EN CUENTA

La efectividad de los prompts, es decir, que realmente produzcan los resultados en campo que esperamos dependen en gran medida de entregar la información completa a la IA, dentro de los aspectos a tener en cuenta:

1. La tracción es delantera o trasera.
2. La distancia entre las llantas con tracción es?
3. El diametro de cada llanta con tracción es?
4. El motor que proporciona la tracción es?
5. Las medidas del prototipo son?
6. El peso del prototipo es?

TIPOS DE GIROS

[\[Imagen: GIROS\]](#)

3

MAPA DE CONEXIONES LÓGICAS

Ejemplos de diferentes tipos de conexiones lógicas y precauciones en la selección de pines digitales

ESQUEMA

[\[Imagen: CONEXIONES L298N\]](#)

RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

IMAGEN

[L298N](#)

ENLACE

[Pagina web tutorial del L298N](#)

IMAGEN

[CONEXIÓN L298N](#)

VIDEO

[🔗Abrir video en YouTube](#)

IMAGEN

[GIROS](#)

IMAGEN

[CONEXIONES L298N](#)